

Miller-Verstärker

Vom Entwurf über die Simulation zum
Layout-Design.

Eine Projektarbeit zum Fach
Sensorelektronik SS07 von

Jürgen Hornberger



Inhalt:

- ▶ Entwurf der Schaltung über Allen/Holberg und Kursgrundlagen
- ▶ Simulation und Anpassung der Werte
- ▶ Einführen von 2 skalierbaren Transistoren
- ▶ Erneute Simulation
- ▶ Layout-Design und LVS-Check



Vorgaben:

Open Loop Gain	>80 db	Output Swing	+/- 0,35 V
Gain Bandwidth	10 MHZ	CMRR	>80 db
Phase Margin	>65°	Power Dissipation	<1m W
Settling Time	<1µ s	Voltage Supply	0-3.3 V
Slew Rate	1V/µ s	Load Capacitance	5p F
Offset	<<1µ V	Load Resistance	100K Ω
Input CMR	+/- 1 V		

Berechnung der Millerkapazität:

Phasenrand:

$$\Phi_M = 65^\circ = \pm 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{GB}{|p_1|}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{GB}{|p_2|}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{GB}{|z_1|}\right)$$

Mit den Verhältnissen:

$$\left(\frac{GB}{|z_1|}\right) = 1:10$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{GB}{|p_1|}\right) = 90^\circ$$

Ergibt sich eine Millerkapazität von:

$$C_C = 0.285 \cdot C_L = 1.43 \text{ pF}$$

Aspect-Ratios:

Bestimmung nach Allen/Holberg:

$$S_1 = S_2 = \frac{g_{m2}^2}{K_2 I_5}$$

$$S_3 = S_4 = \frac{I_5}{K_3 [V_{DD} - V_{in}(\max) - |V_{T03}|(\max) + V_{T1}(\min)]^2} \geq 1$$

$$S_5 = \frac{2 I_5}{K_5 [V_{DS5}(sat.)]^2}$$

$$S_6 = \frac{g_{m6}}{K_6 V_{DS6}(sat.)}$$

$$S_7 = \frac{I_6}{I_5} S_5$$

Excel - Entwurf


$C [F]$	$Cc [F]$	$SR[V/s]$	$I [A]$	$OMR+ [V]$	$OMR- [V]$	$K (N/P) [A/V]$	$S-W/L$	$gm [S]$	$GB[Hz]$
$5E-12$	$1,43E-12$	$1,00E+06$		0,5	-0,5	$1,70E-04$	$1,00E+00$	$1,43E-05$	$1,00E+00$
						$5,80E-05$	$1,00E+00$		
$Cd/C * 10$	$\phi m [^{\circ}]$							$1,00E+00$	
2,8579996	65,00000004			$1,18E-05$				$1,00E+00$	$5,22982E-05$
				$2,36E-05$				$8,80E+00$	
				$6,44E-05$				$2,73E+00$	$1,43E-04$
								$2,40E+01$	
<hr/>									
$Vt(min) (N/F)$	$Vt(max) [V]$	$\lambda (N/P) [1/V]$	$\beta [A/V^2]$	$Vds5 [V]$	$Vds7 [V]$	Av	$Pdiss [Watt]$	$ST [s]$	
0,4	0,6	$9,45E-03$	$1,70E-04$	$1,78E-01$	0,177579486	$2,14E+03$	0,000290415	$1,00E-06$	
-0,55	-0,75	$2,60E-02$	$5,80E-05$						
<hr/>									
				$Vout_max$	$Vout_min$				
				$1,47E+00$	$1,472420514$				

Aspect-Ratios:


- ▶ Folgende Werte erhält man, nach Einsetzen der Formeln:

W/L₁	1
W/L₂	1
W/L₃	1
W/L₄	1
W/L₅	8.8
W/L₆	2.73
W/L₇	2.40


Simulation:

 


Ganze Schaltung

 


Simulation: Open Loop Gain

 


Simulation: Bodeplot

 

Simulation: Settling Time

 


Simulation: Slew Rate

 


Simulation: Offset


Transient Response

 


Simulation: ICMR

 

Simulation: Output Swing

 

Simulation: Power Dissipation

 

Anpassen der Aspect-Ratio's:

Transistorver.	Berechnung	Simulation
W/L ₁	1	10
W/L ₂	1	10
W/L ₃	1	2
W/L ₄	1	2
W/L ₅	8.8	1
W/L ₆	2.73	67
W/L ₇	24.0	19




Zusammenfassung der Simulation


	Vorgaben	Simuliert
Open Loop Gain	>80 db	80,74 db
Gain Bandwidth	10 MHZ	10 MHZ
Phase Margin	>65°	66°
Settling Time	<1µ s	180n s
Slew Rate	1V/µ s	8 V/µ s
Offset	<<1µ V	2,2µ V
Input CMR	+/- 1 V	+/- 1.3 V
Output Swing	+/- 0,35 V	-1.45/ +1.4
Power Dissipation	<1m W	874µ W




Einführen der Scaleable Devices

 


Ganze Schaltung

 


Simulation: Gain

 

Simulation: Bodeplot

 

Simulation: Power dissipation

 


Zusammenfassung


	Vorgaben	Simuliert	Scaleable Dev.
Open Loop Gain	>80 db	80,74 db	75,6 db
Gain Bandwidth	10 MHz	10 MHz	8 MHz
Phase Margin	>65°	66°	61,5°
Settling Time	<1µ s	180n s	180n s
Slew Rate	1V/µ s	8 V/µ s	5 V/µ s
Offset	<<1µ V	2,2µ V	1,47µ V
Input CMR	+/- 1 V	+/- 1.3 V	-1.45 V/+0.9 V
Output Swing	+/- 0,35 V	-1.45/ +1.4	-1.5 V/+1 V
Power Dissipation	<1m W	874µ W	1.67m W



Post Layout Simulation

 

Transistorpositionen

 


LVS Check

The net-lists match.


	layout	schematic
	instances	
un-matched	0	0
rewired	0	0
size errors	0	0
pruned	0	0
active	259	207
total	259	207
	nets	
un-matched	0	0
merged	0	0
pruned	0	0
active	100	100
total	100	100
	terminals	
un-matched	0	0
matched but different type	0	0
total	27	27

Comparison program completed successfully.


Simulation: Gain

 

Simulaton: Bodeplot

 

Simulation: Power Dissipation

 

Zusammenfassung

	Vorgaben	Simuliert	Scaleable Dev.	Ana. Extracted
Open Loop Gain	>80 db	80,74 db	75,6 db	75,6 db
Gain Bandwidth	10 MHz	10 MHz	8 MHz	8 MHz
Phase Margin	>65°	66°	61,5°	61,5°
Settling Time	<1µ s	180n s	180n s	180n s
Slew Rate	1V/µ s	8 V/µ s	5 V/µ s	5 V/µ s
Offset	<<1µ V	2,2µ V	1,47µ V	1,47µ V
Input CMR	+/- 1 V	+/- 1.3 V	-1.45 V/+0.9 V	-1.45 V/+0.9 V
Output Swing	+/- 0.35 V	-1.45/ +1.4	-1.5 V/+1 V	-1.5 V/+1 V
Power Dissipation	<1m W	874µ W	1.67m W	1.7m W



Formelanhang

$$SR = \frac{I_5}{C_c}$$

$$GB = \frac{g_{m1}}{C_c}$$

$$V_{in}(\max) = V_{DD} - \sqrt{\frac{I_5}{\beta_3}} - |V_{T03}|(\max) + V_{T1}(\min)$$

$$V_{in}(\min) = V_{ss} + \sqrt{\frac{I_5}{\beta_1}} + V_{T1}(\max) + V_{DS5}(sat)$$

$$V_{DS}(sat) = \sqrt{\frac{2I_{DS}}{\beta}}$$

Formelanhang

$$g_{m1} = GB \cdot C_c$$

$$V_{DS5} = V_{in}(\min) - V_{SS} - \sqrt{\frac{I_5}{\beta_1}} - V_{T1}(\max)$$

$$g_{m6} = 2.857 \cdot g_{m2} \cdot \frac{C_L}{C_C}$$

$$I_6 = \frac{(g_{m6})^2}{2K_6S_6}$$

$$A_v = \frac{2g_{m2}g_{m6}}{I_5(\lambda_2 + \lambda_4) \cdot I_6(\lambda_6 + \lambda_7)}$$

$$P_{diss} = (I_5 + I_6)(V_{DD} + |V_{SS}|)$$